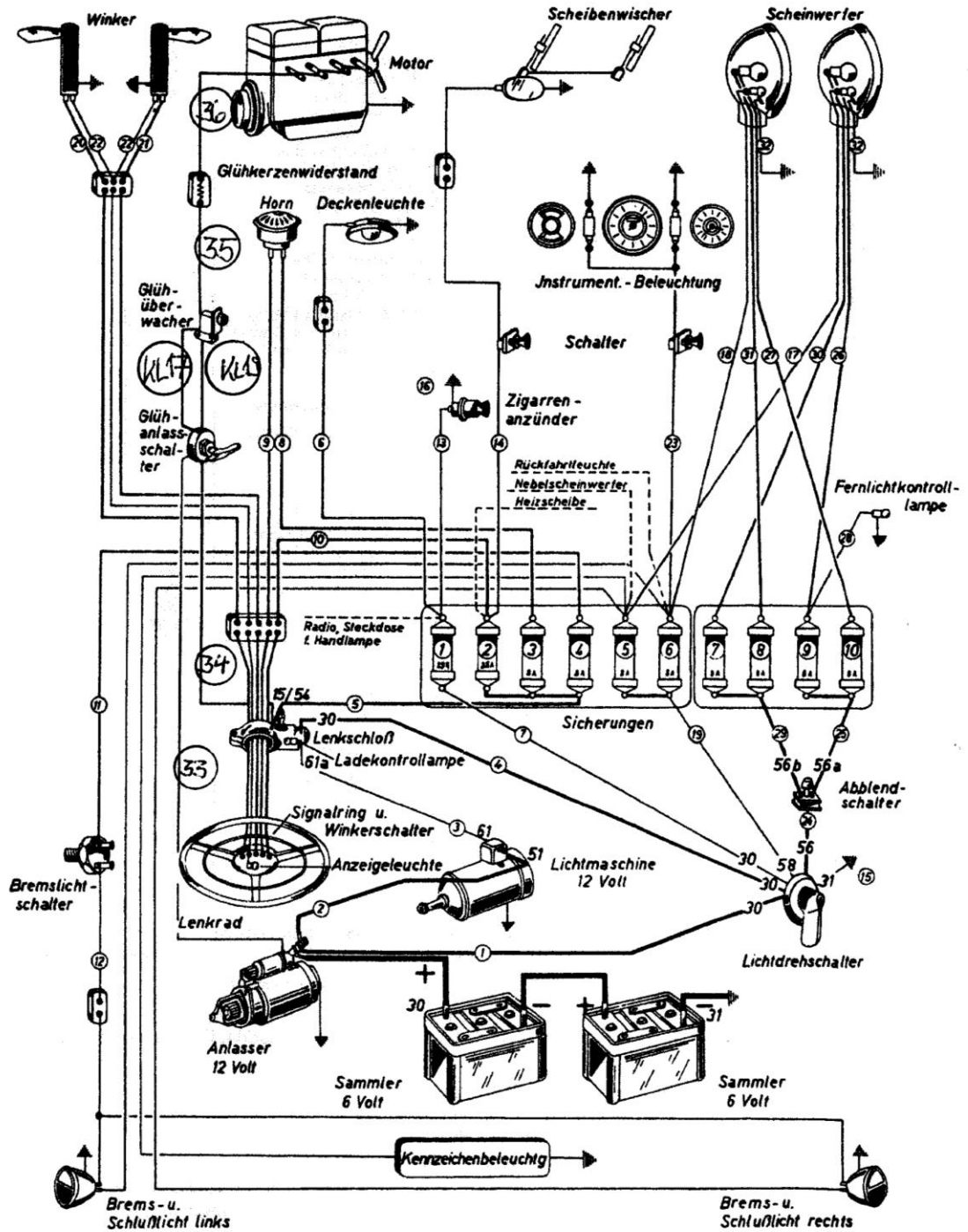


# Typ 170 Da





kon 2026  
08.05.

## Leitungsplan Typ 170 Da

Leitg. Nr.	Grundfarbe	Kennfarbe	Leitungen		Klemme	Sicherung	Querschnitt qmm
			von	zu			
1	rot	—	Anlasser	Lichtdrehschalter	30		6
2	rot	—	Anlasser	Lichtmaschine Kl. 51	30		4
3	blau	—	Lichtmaschine	Ladekontrolle-Lenkschloß	61		1
4	rot	—	Lichtdrehschalter	Lenkschloß	30		4
5	schwarz	—	Lenkschloß	Sicherungsdose	15/54		2,5
6	grau	grün	Sicherungsdose	Lü.Kl. Deckenbeleuchtung		1	1
7	rot	—	Lichtdrehschalter	Sicherungsdose	30		2,5
8	schwarz	gelb	Sicherungsdose	Horn		3	1
9	braun	—	Horn	Lü.Kl. a. d. Lenkung (Signalring)			1
10	schwarz	weiß grün	Sicherungsdose	Lü.Kl. Winkerschaltung (Lenkung)		2	1
11	schwarz	—	Sicherungsdose	Bremslichtschalter		4	1
12	schwarz	rot	Bremslichtschalter	Lü.Kl. Bremslicht			1
13	schwarz	—	Sicherungsdose	Zigarren-Anzünder		1	2,5
14	schwarz	lila	Sicherungsdose	Wischerschalter		2	1
15	braun	—	Lichtdrehschalter	Masse	31		1
16	braun	—	Zigarren-Anzünder	Masse			1,5
17	grau	—	Sicherungsdose	Standlicht rechts		5	1
18	grau	schwarz	Sicherungsdose	Standlicht links		6	1
19	grau	—	Lichtdrehschalter	Sicherungsdose	58		1,5
20	schwarz	weiß	Lü.Kl. Winkerschaltung (Lenkung)	Winker links			1,5
21	schwarz	grün	Lü.Kl. Winkerschaltung (Lenkung)	Winker rechts			1,5
22	blau	rot	Lü.Kl. Winkerschaltung (Lenkung)	Winkerbeleuchtung			1,5
23	schwarz	—	Sicherungsdose	Schalter Instrumentenbel.		6	1
24	weiß	schwarz	Lichtdrehschalter	Abblendschalter	56		4
25	weiß	—	Abblendschalter	Sicherungsdose	56a		4
26	weiß	—	Sicherungsdose	Fernlicht rechts		9	1,5
27	weiß	schwarz	Sicherungsdose	Fernlicht links		10	1,5
28	blau	weiß	Sicherungsdose	Fernlicht Kontroll-Lampe		9	1
29	gelb	—	Abblendschalter	Sicherungsdose	56b		4
30	gelb	—	Sicherungsdose	Abblendlicht rechts		7	1,5
31	gelb	schwarz	Sicherungsdose	Abblendlicht links		8	1,5
32	braun	—	Scheinwerfer links u. rechts	Masse			1,5
33			Gleichlaufschalter	Anlasser			1,5
34			Lenkschloß	Gleichlaufschalter			4,0
	KL17/KL19		Gleichlaufschalter	Gleichstromwächter			4,0
35			Gleichstromwächter	Gleichstromwiderstand			4,0
36			Gleichstromwiderstand	Gleichstrommotor			4,0
<b>Verzeichnis der Sicherungen von oben nach unten:</b>							
Nr.	Amp.	Klemme	Verbraucher				
1	25	30	Deckenleuchte, Zigarren-Anzünder, Radio, Steckdose für Handlampe				
2	25	54	Winker, Scheibenwischer, Heizscheibe				
3	8	54	Signalhorn				
4	8	54	Bremslicht				
5	8	58	Schlußlicht rechts, Standlicht rechts, Kennzeichenbeleuchtung, Nebelscheinwerfer				
6	8	58	Schlußlicht links, Standlicht links, Instrumentenbeleuchtung, Rückfahrleuchte				
7	8	56b	Abblendlicht rechts				
8	8	56b	Abblendlicht links				
9	8	56a	Fernlicht rechts, Fernlichtkontroll-Lampe				
10	8	56a	Fernlicht links				

vom 20.2.6  
08.05.

KL19

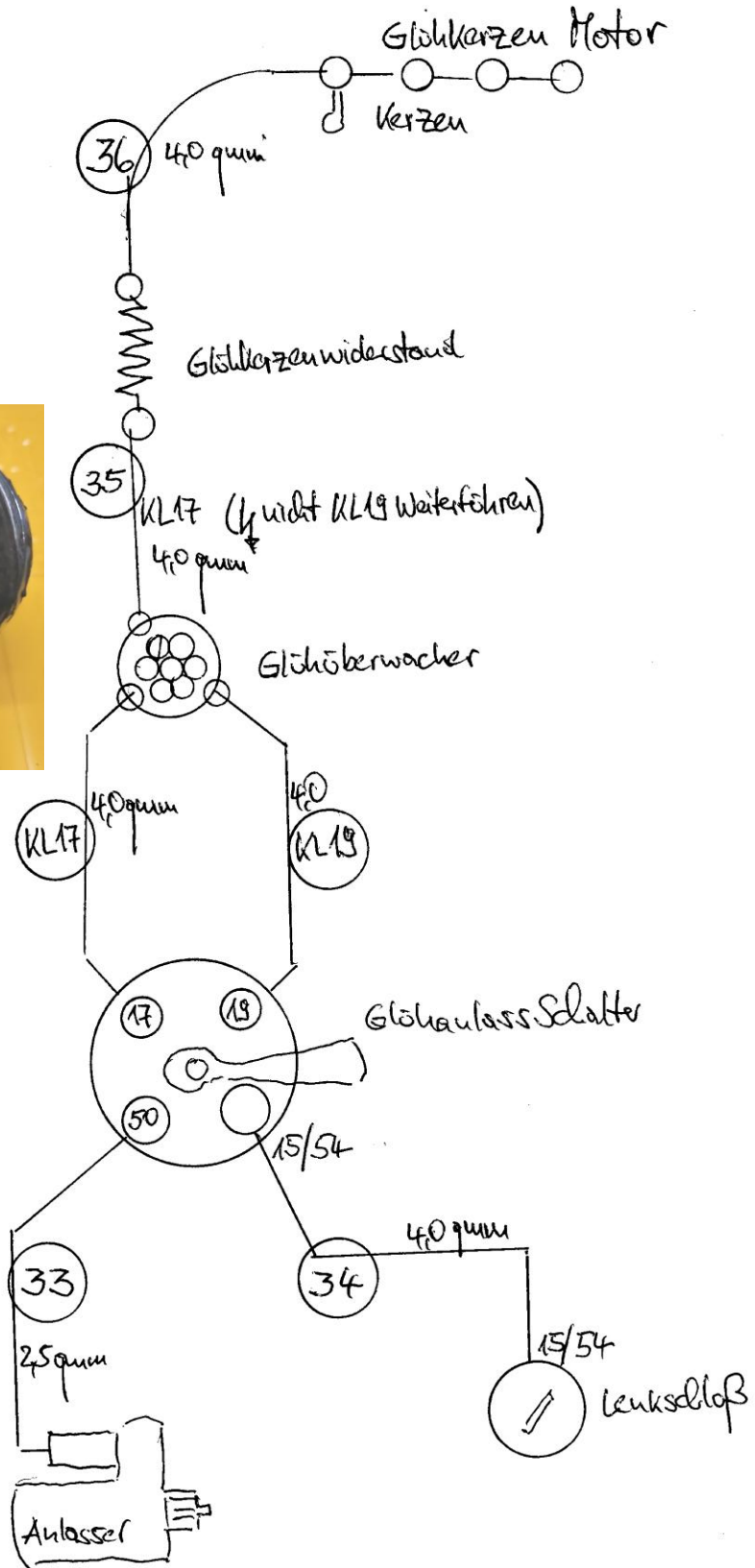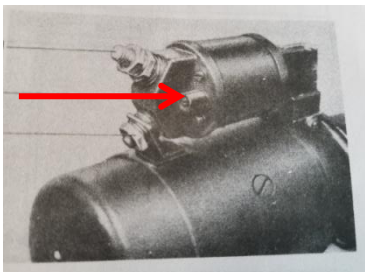

Nov 2026  
08.05.